
## Atividade 2.2 - Calculadora

Grupo: Ângelo Barbosa, Ian Gabriel, Emanuel Kywal
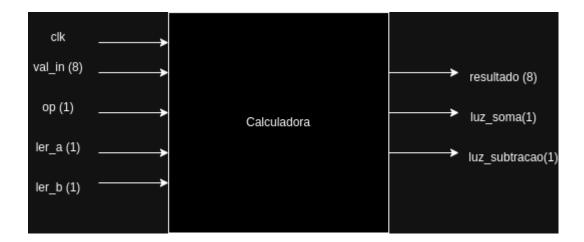
## **Diagramas**

A implementação planejada pretende se valer de uma arquitetura estrutural que combina somadores-completos em série. Adiciona entrada e saída ao projeto do somador-subrator O diagrama de bloco com entradas e saídas se dá abaixo:



val\_in: 8 bits que representam a interface de entrada para os valores de A (val\_a), B (val\_b) e do indicador de operação (op).

op: bit de entrada indicador de operação a ser realizada. O indica soma e 1 indica subtração.

ler\_a, ler\_b, exibir\_resultado: bits de entrada para controle de entrada/saída.

carry\_out: bit de carry de saída

resultado: 8 bits de saída do resultado da operação sobre os operandos.

op\_led: bit de saída indicador da operação atual

A leitura e exibição dos valores A, B e OP se dá de forma sequencial segundo os bits de controle de leitura **ler\_a**, **ler\_b**, e **exibir\_resultado**. O fluxo de leitura do Caso 4 tabela de exemplos abaixo seria, por exemplo:

- 1. Selecionar o valor 00001000 através das chaves seletoras
- 2. Pressionar o botão **ler\_a**, que sinaliza a escrita do valor de entrada das chaves no estado interno do valor A
- 3. Selecionar o valor 00000100 através das chaves seletoras
- 4. Pressionar o botão **ler\_b**, que sinaliza a escrita do valor de entrada das chaves no estado interno do valor B
- 5. Certificar-se que a chave de operação está definida com valor lógico alto, que representa a subtração
- 6. Pressionar o botão **exibir\_resultado**, que repassa o resultado da operação de subtração entre 00001000 e 00000100 para o estado interno de resultado.

## Plano de simulação

Caso	Valor A	Valor B	ОР	Resultado
1	0000001	0000001	0	0000010
2	00000101	00000101	0	00001010
3	0000001	0000001	1	00000000
4	00001000	00000100	1	00000100

Valor A: valor salvo em memória para o primeiro operando

Valor B: valor salvo em memória para o segundo operando

OP: bit que sinaliza o tipo de operação a ser realizada. O indica soma e 1 indica subtração

Resultado: valor resultante da aplicação de OP em A e B.